

**Master 1 SMIS EEAS Parcours SYGELEC**

**2M8EE2M : Commande des convertisseurs et machines**

Examen du 6 juin 2005

Sans document  
Durée : 2H

**PREMIER PROBLÈME**

On se propose d'étudier la régulation de la tension de sortie d'un convertisseur abaisseur-élevateur représenté sur la figure 1. Ce convertisseur est piloté en mode courant maximum (période de découpage  $T_D$ ) et travaille en **conduction discontinue**. L'objectif est de décrire le comportement d'une régulation de la tension de sortie vis à vis des variations de charge R.

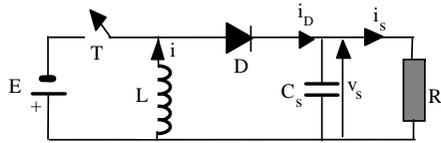


Figure 1

Modèle moyen

1 - Rappeler le principe de la commande par courant maximum.

2 - En s'appuyant sur la forme d'onde du courant i et les hypothèses simplificatrices qui seront rappelées, donner l'équation différentielle non-linéaire vérifiée par la tension de sortie moyenne sous la forme :

$$\frac{dV_s}{dt} = f(V_s, I_M), \text{ où } I_M \text{ est la consigne en courant maximum.}$$

Modèle moyen "petit signal"

3 - On considère un point d'équilibre quelconque  $(I_{M0}, V_{s0}, R_0)$ . Donner la condition d'équilibre.

On pose :  $I_M = I_{M0} + \tilde{I}_M ; V_s = V_{s0} + \tilde{V}_s ; R = R_0 + \tilde{R}$ .

4 - Déterminer le modèle aux petites variations sous la forme :  $\tilde{V}_s = A_v \cdot \tilde{V}_s + A_I \cdot \tilde{I}_M + A_R \cdot \tilde{R}$ . Au moyen de la condition d'équilibre obtenue en 3 -, Exprimer  $A_v$  en fonction de  $C_s$  et  $R_0$ ,  $A_I$  en fonction  $L, C_s, R_0, T_D$  et  $A_R$  en fonction de  $V_{s0}, C_s, R_0$ .

5 - Déterminer alors les fonctions de transfert  $\left. \frac{\tilde{V}_s(p)}{\tilde{I}_M(p)} \right|_{\tilde{R}(p)=0}$  et  $\left. \frac{\tilde{V}_s(p)}{\tilde{R}(p)} \right|_{\tilde{I}_M(p)=0}$ . Pour le schéma-blocs de la figure 2,

exprimer alors les gains  $K_I$  et  $K_R$  ainsi que la fonction de transfert du 1° ordre  $G(p)$  telle que  $G(0)=1$ .

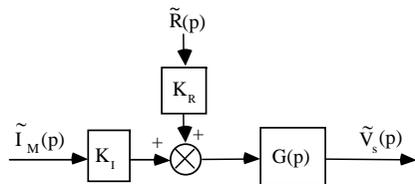


Figure 2

On suppose que :  $R_n < R_0 < R_{max}$  ; avec  $R_n$  charge nominale et  $R_{max}$  charge max.

On pose :  $x = \frac{R_0}{R_n}, A = \sqrt{\frac{R_n L}{2T_D}}, \tau = \frac{R_n C_s}{2}, I_n = \frac{V_{s0}}{R_n}$ .

6 - Exprimer  $K_I$  en fonction de A et x,  $K_R$  en fonction de  $I_n$  et x, et la constante de temps de  $G(p)$  en fonction de  $\tau$  et x.

Régulation de tension

La consigne de tension est notée  $V_{ref}$ . La figure 3 représente le schéma-blocs global de la régulation de tension avec correcteur P.I.

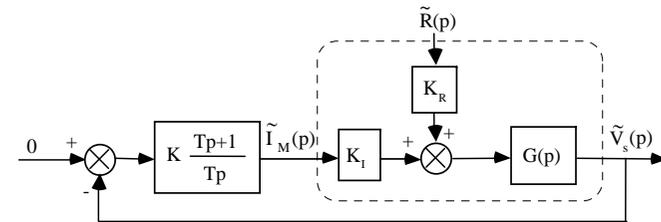


Figure 3

7 - Calculer la fonction de transfert  $F_R(p) = \frac{\tilde{V}_s(p)}{\tilde{R}(p)}$ . Que vaut l'erreur statique de position vis à vis de la perturbation  $\tilde{R}$ ?

8 - En identifiant le dénominateur de la fonction de transfert au polynôme  $1 + \frac{2z}{\omega_n} p + \frac{p^2}{\omega_n^2}$ , exprimer  $\omega_n$  et z en fonction de A,  $\tau$ , x, T et K.

9 - On souhaite  $\omega_n \leq \omega_{n_{max}}$  et  $z \geq z_{min}$ . Expliquer qualitativement comment  $\omega_{n_{max}}$  et  $z_{min}$  peuvent être choisis. Montrer ensuite comment, en utilisant un correcteur P.I. à paramètres K et T constants, garantir les inégalités précédentes lorsque la charge (donc x) varie.

**SECOND PROBLÈME**

Un bras de robot est mû par des moteurs électriques à courant continu dont l'inducteur est constitué d'aimants permanents. Chaque moteur est associé à un hacheur quatre quadrants, supposé alimenté par une tension continue E constante et d'amplitude égale à 200 V. L'ensemble moteur + hacheur est appelé variateur.

Dans la suite du problème, on considérera un seul de ces variateurs, représenté schématiquement sur la figure 4. Le hacheur fonctionne avec une fréquence de découpage constante égale à 10 kHz. Chaque variateur doit positionner le bras, selon un de ses axes (ou degrés de liberté), en fonctionnant dans les quatre quadrants du plan couple/vitesse.

- Les caractéristiques de chaque moteur sont les suivantes :

- Tension d'induit nominale  $V_n = 190$  V
- Courant d'induit nominal  $I_n = 2$  A
- Vitesse de rotation nominale  $N_n = 1000$  t/mn

L'inducteur à aimants permanents crée à la vitesse nominale une f.c.é.m. de 180 V

Les paramètres de l'induit sont :  $r=5\Omega$  et  $L=10$ mH.

- Les paramètres mécaniques sont :

- Inertie moyenne du moteur et de sa charge mécanique  $J=0,01$  kg.m<sup>2</sup>
- Coefficient de frottement visqueux  $f=0,005$  N.m.rad<sup>-1</sup>s
- Les autres couples de frottement sont rassemblés sous un terme  $C_r$

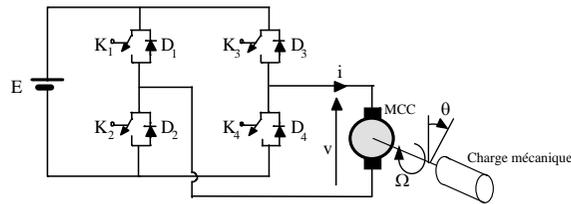


Figure 4

**•Modélisation**

10 - Peut-on inverser le sens de rotation de la charge ? Peut-on la freiner au moyen du variateur de vitesse ? Expliquer rapidement.

Le pont en H est piloté par M.L.I. dans le mode  $u \in \{-1,1\}$ . La valeur moyenne de u sur chaque période de découpage sera notée  $U_c$ .

11 - Rappeler le schéma-blocs décomposé de l'ensemble hacheur-moteur-charge mécanique ( $U_c$  : entrée ;  $\theta$  : sortie).

**•Boucle de courant**

On désire réaliser l'asservissement proposé sur la figure 5. La force contre-électromotrice  $E_m$  est supposée être lentement variable par rapport à la rapidité souhaitée pour la boucle de courant. On note  $I_c$  la consigne à laquelle on souhaite asservir le courant induit I.

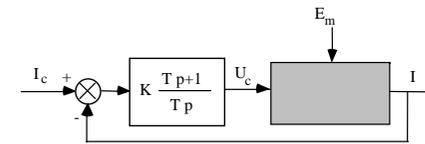


Figure 5

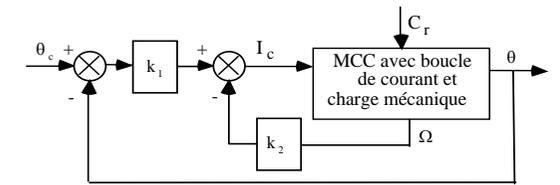


Figure 6

12 - Après avoir proposé une méthode de réglage du correcteur, exprimer la fonction de transfert en boucle fermée  $\frac{I(p)}{I_c(p)}$  pour  $E_m=0$  et calculer K et T pour obtenir un temps de réponse voisin de 300µs.

**•Asservissement de position**

Une boucle de courant a été réalisée, que l'on supposera idéale dans la suite. Le principe de l'asservissement de position est représenté sur la figure 6.

13 - Exprimer la fonction de transfert de poursuite en boucle fermée  $F_p(p) = \frac{\theta(p)}{\theta_c(p)} \Big|_{C_r=0}$ .

14 - Par analogie avec un système du 2° ordre de fonction de transfert  $F_p(p) = \frac{1}{\frac{p^2}{\omega_n^2} + \frac{2z}{\omega_n}p + 1}$ , exprimer  $k_1$  et  $k_2$  en

fonction de  $\omega_n$  et z.

15 - Exprimer la fonction de transfert de régulation  $F_r(p) = \frac{\theta(p)}{C_r(p)} \Big|_{\theta_{ref}=0}$ .

16 - Calculer l'erreur statique de position vis à vis d'une perturbation de couple et conclure.

\*\*\*

Master 1 SMIS EEAS Parcours SYGELEC

2M8EE2M : Commande des convertisseurs et machines

Examen du 6 juin 2005


Correction

PREMIER PROBLÈME

1)

$$I_{m0} = \frac{E}{L} \times T_D = \frac{V_s(mT)}{L} \times T_D$$

2)

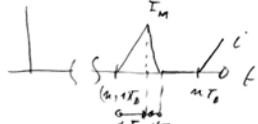

$$I_D(mT) = \int_{mT_D}^{mT_D} i_D(t) dt = \frac{I_{m0} mT_D}{2}$$

$$I_D(mT) = \frac{L}{2T_D V_s(mT)} \cdot I_{m0}^2$$

$$v_s(t) \approx \frac{E}{mT_D} \sin[(m-1/2)\pi, mT_D] = V_s(mT)$$

$$\frac{dv_s}{dt} = \frac{v_s(t) - v_s(t-)}{c_s} \Rightarrow \frac{dv_s}{dt} = \frac{I_D(t)}{c_s} - \frac{v_s(t)}{R_c T_D} = \frac{L}{2c_s T_D} \cdot \frac{I_{m0}^2(t)}{V_s(t)} - \frac{v_s(t)}{R_c T_D}$$

$$3) \frac{dv_s}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{L}{2T_D} \cdot \frac{I_{m0}^2}{V_{s0}} = \frac{V_{s0}}{R_c} \Rightarrow I_{m0} = \sqrt{\frac{2T_D}{L R_c}} V_{s0}$$

$$4) \frac{d\tilde{v}_s}{dt} = \left( \frac{L I_{m0}^2}{2c_s T_D V_{s0}^2} - \frac{1}{R_c c_s} \right) \tilde{v}_s + \frac{L I_{m0}}{c_s T_D V_{s0}} \tilde{I}_m + \frac{V_{s0}}{R_c c_s} \tilde{R}$$

$$\frac{d\tilde{v}_s}{dt} = -\frac{2}{R_c c_s} \tilde{v}_s + \frac{1}{c_s} \cdot \sqrt{\frac{2L}{T_D R_c}} \cdot \tilde{I}_m + \frac{V_{s0}}{R_c c_s} \tilde{R}$$

$$5) \left( \frac{R_c c_s}{2} p + 1 \right) \tilde{v}_s(p) = \sqrt{\frac{L R_c}{2 T_D}} \tilde{I}_m(p) + \frac{V_{s0}}{2 R_c} \tilde{R}(p)$$

$$\tilde{v}_s(p) \Big|_{\tilde{R}=0} = \frac{\sqrt{\frac{L R_c}{2 T_D}}}{1 + \frac{R_c c_s}{2} p} K_I \quad \tilde{v}_s(p) \Big|_{\tilde{I}_m=0} = \frac{V_{s0}}{2 R_c} K_R$$

$$6) K_I = A \sqrt{2} \quad z_0 = x z \quad K_R = \frac{I_m}{2x}$$

$$7) F_R(p) = \frac{K_R G(p)}{1 + K_I G(p) \cdot \frac{T_D p + 1}{T_D}} = \frac{K_R T_D p}{T_D p(zp+1) + K_I (1+T_D p)}$$

$$F_R(p) = \frac{K_R T_D p}{K_I + T(K_I + 1)p + T D_0 p^2} = \frac{I_m T}{2x} \cdot \frac{p}{K_A V_{s0}^2 + (K_A \sqrt{2} + 1)p + T D_0 p^2}$$

$$8) \omega_n = \sqrt{\frac{K_A}{T D_0}} \cdot \frac{1}{x \sqrt{4}} \quad \frac{2z}{\omega_n} = \frac{T}{K_A \sqrt{2}} (1 + K_A \sqrt{2}) \Rightarrow z = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T}{K_A \sqrt{2}}} \cdot \frac{1 + K_A \sqrt{2}}{x \sqrt{4}}$$

$$9) \omega_n \downarrow \text{ pour } x \uparrow \quad \left. \begin{array}{l} y = \sqrt{z} \\ z = B \cdot \frac{1 + K_A y}{y \sqrt{4}} \end{array} \right\} \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{B}{2} \frac{K_A y^2 + 3}{y^3} + 3 \frac{1}{y^2}$$

d'au = \dots \quad z\_{min} \text{ pour } x = x\_{max}


$$\text{choix: } \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{\frac{K_A}{T D_0}} = \omega_{n_{max}} \Rightarrow \frac{K}{T} \text{ connu} \\ \text{avec } z_{min} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T}{K_A \sqrt{2}}} \cdot \frac{1 + K_A \sqrt{2}}{x \sqrt{4}} \Rightarrow A \text{ connu} \Rightarrow T \end{array} \right.$$

Pb 2

$$1) \frac{di}{dt} = -\frac{v}{L} + \frac{E}{L} u; \quad \frac{dv}{dt} = \frac{c}{L} - \frac{i_s}{c}; \quad \frac{di_s}{dt} = \frac{v}{L_s} - \frac{v_s}{L_s}$$

$$2) -\frac{v}{L} < \frac{di_s}{dt} < \frac{E-v}{L} \quad \text{if } E > v$$
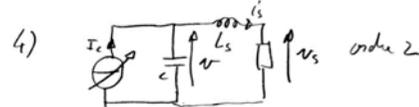
$$3) \frac{dv}{dt} = \frac{I_c}{c} - \frac{i_s}{c}; \quad \frac{di_s}{dt} = \frac{v}{L_s} - \frac{v_s}{L_s}$$



$$5) v_s = R i_s \quad p V(p) = \frac{I_c(p)}{c} - \frac{I_s(p)}{c} \quad p^2 I_s(p) = \frac{1}{L_s} p V(p) - \frac{1}{L_s} p V_s(p)$$

$$p^2 I_s(p) + \frac{1}{L_s c} I_s(p) + \frac{R}{L_s} p I_s(p) = \frac{I_c(p)}{L_s c}$$

$$\Rightarrow \frac{I_s(p)}{I_c(p)} = \frac{1}{1 + R c p + L_s c p^2}$$

$$6) I_{c0} = i_{s0} = I_{inf} \quad v_0 = v_s \quad \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \tilde{v} \\ \tilde{i}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L_s} \\ \frac{1}{L_s} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{v} \\ \tilde{i}_s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_s} \\ 0 \end{bmatrix} \tilde{I}_c$$

$$8) \tilde{I}_c = -k_2 \tilde{v} - k_1 \tilde{i}_s$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{k_1}{c} & -\frac{1+k_2}{L_s} \\ \frac{1}{L_s} & 0 \end{bmatrix} x = Ax$$

$$9) \det[pI - A] = p(p + \frac{k_1}{c}) + \frac{1+k_2}{L_s c} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_n = \sqrt{\frac{1+k_2}{L_s c}} \quad 0.45 < z < 1 \\ 2z\omega_n = \frac{k_1}{c} \quad \omega_n < \frac{F_0}{L_s} \Rightarrow k_1, k_2 \end{array} \right.$$

